

ANALOGNO/DIGITALNA KONVERZIJA

PRIBOR

- | | |
|---|--------|
| 1. Texas Instruments: Analog System Lab Kit (ASLK) | 1 kom. |
| 2. Integrisano kolo DAC80Z-CBI-V | 2 kom. |
| 3. Dvokanalni osciloskop | 1 kom. |
| 4. Generator funkcija | 1 kom. |
| 5. Kablovi sa priključnom pločom za dovođenje napajanja | 1 kom. |
| 6. Prilagodni kabl za priključenje generatora 1 kom. | |
| 7. Dovoljan broj provodnika za spajanje elemenata kola | |

NAPOMENA

Kao napajanje cele ploče u ovoj vežbi će se koristiti naponi od +12 V i -12 V!

PREDMET VEŽBE

Analogno digitalni konvertor sa ugrađenim pojačavačem

Integrisano kolo DAC80 sadrži sve komponente kojima se može implementirati D/A konvertor sa naponskim izlazom. Način njegovog povezivanja opisan je u dodatku praktikuma laboratorijskih vežbi.

ZADACI

- Postaviti integrisano kolo u protobord sekciju ASLK ploče i priključiti ga na napajanje odgovarajućim provodnicima. Ne zaboraviti i priključak mase!
- Svi nepovezani digitalni ulazi ponašaće se kao logičke jedinice, a zbog invertovane logike D/A konvertora oni neće doprinositi izlaznom naponu. Najviša četiri bita povezati na 4 prekidača po izboru (prekidači imaju 3 pozicije: 0 V, 5 V ili nepovezano). Povezati lokalni integrисани generator referentnog napona od 6,3 V na ulaz za referentni napon.
- Povezati kolo tako da ostvari opseg napona od 0 do 5 V. Testirati pomoću prekidača.
- Povezati kolo tako da ostvari opseg napona od 0 do 10 V. Testirati pomoću prekidača.
- Povezati kolo tako da ostvari opseg napona od -5 do 5 V. Testirati pomoću prekidača.
- Povezati kolo tako da ostvari opseg napona od -10 do 10 V. Testirati pomoću prekidača.

Analogno digitalni konvertor sa eksternim pojačavačem

Kao konvertor struje u napon moguće je koristiti i spolja priključen operacioni pojačavač.

ZADACI

- Integrisano kolo D/A konvertora ostaje priključeno na protobordu, jedino se veze za ostvarivanje pojačanja i ofseta uklanaju.
- Povezati jedan operacioni pojačavač iz sekcije pojačavača TYPE I sa otpornikom RF od $4,7\text{ k}\Omega$. Proveriti ispravnost rada i izmeriti opseg izlaznog napona.
- Priključiti otpornik za offset napon ugrađen u integrisano kolo D/A konvertora i proveriti opseg izlaznog napona. Može li se on proširiti uključivanjem otpornika RF veće vrednosti? Koliki je tada opseg?
- Prekinuti vezu ugrađenog otpornika za offset. Iskoristiti precizni potenciometar na ploči spojen na bafer kolo da se implementira kolo za podešavanje ofseta. Koristeći RF od $10\text{ k}\Omega$ podesiti offset pomoću potenciometra tako da opseg izlaznog napona bude simetričan oko 0 V.