
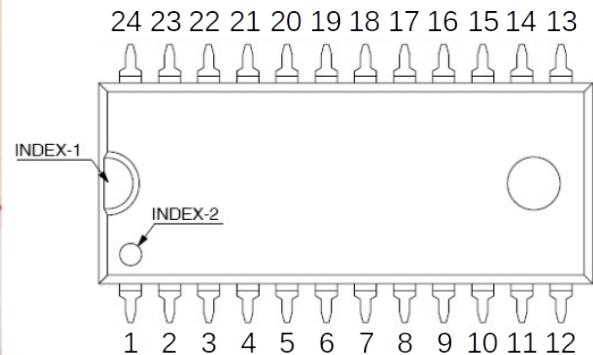


## DIGITALNO ANALOGNI KONVERTOR - DAC80

### DAC80Z-CBI-V


Integrисано коло под овим називом садржи један комплетан digitalno-analogni konvertor sa naponskim tipom izlaza. Fizički izgled kola prikazan je na slici 1.

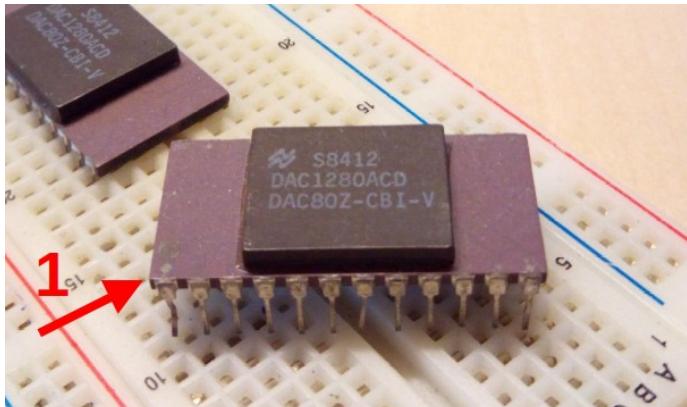

Slika 1 - Slika fizičkog integrisanog kola **DAC80Z-CBI-V** i numeracija nožica

#### Ulas za digitalnu reč – lestvičasta mreža sa strujnim izlazom

Digitalna reč od 12 bita se dovodi paralelno (istovremeno) na 12 nezavisnih digitalnih ulaza koje ћemo obeležavati као  $D_i, i \in [0, 11]$ , при чему indeks sa највишом вредношћу представља bit највеће тежине (MSB – Most Significant Bit). **Логика је invertovana**, што знаћи да је digitalni ulaz активан ако се на одговарајући прикљуčак дovedе низак логички ниво. Као digitalni ulazi, сви 12 је kompatibilno са standardним TTL или CMOS naponskim nivoима, међутим сваки од њих подноси напоне у rasponu од 0 V па све до напона pozitivnog napajanja integrisanog kola (Vcc).

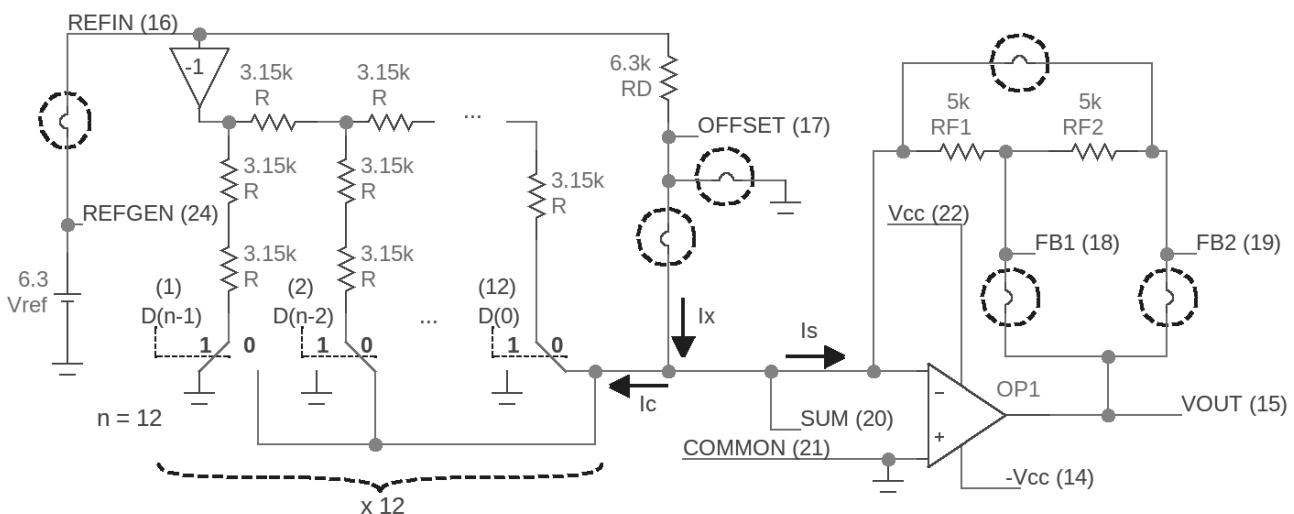

Slika 2 - Uprošćena šema interne strukture DAC80Z-CBI-V (u zagradama су бројеви ноžица)

Uprošćena interna struktura kola, приказана је на слици 2. Desna страна слике приказује lestvičastu (2-R, engl. *ladder network*) којом се управља преводачем 12 digitalnih ulaza  $D_i$  који преbacuju interni преводаč у један од два положаја. Резултат се појављује у виду струје  $I_c$  која зависи од referentног напона  $REFIN$  и положаја преводаčа ( $D_i$  може имати вредност 1 или 0>):

$$I_c = \frac{V_{REFIN}}{R} \sum_{i=0}^{11} \frac{(1-D_i)}{2^{11-i}} . \quad (1)$$

Minimalna вредност струје је  $I_{c_{min}}=0$  mA ако су сви улази у stanju logičke единице, а максимална  $I_{c_{max}}=\frac{2^{11}-1}{2^{11}} \times 2$  mA, односно нешто испод 2 mA, под prepostavkom da je као

referentni napon priključen izlaz referentnog naponskog izvora koji je deo integrisanog kola i čiji napon iznosi 6,3 V. Zaokruženi kratkospojnici predstavljaju veze koje se ostvaruju naknadno (izvan integrisanog kola) radi konfiguracije D/A konvertora. U načelu, moguće je priključiti i drugačiji referentni napon, ali se to retko radi jer je lestvičasta mreža već podešena za pouzdan rad sa naponom od 6,3 V i značajno odstupanje od ove vrednosti može prouzrokovati neispravnosti u radu.

### **Analogni izlaz – konvertor struje u napon**

Integrисано kolo sadrži i jedan operacioni pojačavač sa nekoliko pratećih komponenti tačnih parametara sa kojima se može implementirati naponski izlaz D/A konvertora.

Ideja sa ugrađenim operacionim pojačavačem je da on radi kao konvertor struje u napon, a korisniku je ostavljena mogućnost da spaja ugrađene otpornike u odgovarajuće kombinacije. Pri tome važi sledeća veza ulazne struje  $I_c$  i izlaznog napona  $V_{out}$ :

$$V_{out} = R_F \left( I_c - \frac{V_{OFFSET}}{R_D} \right) = R_F I_c - \frac{R_F}{R_D} V_{OFFSET} \quad (2)$$

Otpornost RF podešava se spajanjem otpornika RF1, otpornika RF1 i RF2 na red ili u paralelnoj vezi ili samo otpornika RF1, čime se postižu vrednosti 5, 10 i 2,5 kΩ redom čime se postižu amplitudne od 10, 20 ili 5 V.

Kao napon  $V_{OFFSET}$  se obično priključuje ugrađeni referentni napon od 6,3 V čime se postiže dodavanje negativnog ofseta od  $-R_F \times 1 \text{ mA}$  što odgovara naponima od -5, -10 ili -2,5 V ako se otpornost RF menja onako kako je opisano za amplitudu izlaznog napona.

Alternativno, moguće je implementirati izlaz iz kola i na drugi način, na primer korišćenjem dodatnog (eksternog) operacionog pojačavača i odgovarajućeg broja dodatnih pasivnih komponenti. U tom slučaju se kao izlazni priključak može koristiti sumirajući čvor (SUM – nožica 20) kroz koju se u eksterno kolo isporučuje struja  $I_c$  određena formulom (1).