

KURS TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA
 RAČUNARSKE VEŽBE BROJ 2 I 3: LINEARNA VREMENSKI NEPROMENLJIVA (LVN)
 RLC KOLA U VREMENSKOM DOMENU
 Novi Sad 2008.

U kolu zadatom na slici, poznato je: $0 < \beta, U, R, C, L < \infty, T \neq \frac{L}{R}$. Signal nezavisnog naponskog generatora je $u_g(t) = U e^{-\frac{t}{T}}$ a početni uslovi su $u_C(0) = U$ i $i_L(0) = I$.

- Nacrtajte graf pridružen kolu kao i strujne i naponske grafove potrebne za određivanje napona $u(t)$.
- Formirajte redukovani tablo jednačina potrebnih za određivanje napona $u(t)$ u funkciji poznatih veličina. Koje su dimenzije potpunog i redukovanih tablova jednačina po SKZ, NKZ i KR potrebnih za određivanje napona $u(t)$?
- Formirajte model kola u prostoru stanja, tj. postavite jednačine stanja i izlaznu jednačinu (u skalarnoj i matričnoj formi; $\dot{x} = Ax + Bw$ i $y = Cx + Dw$) za određivanje napona $u(t)$.
- Rešite jednačine stanja i odredite napon $u(t)$ korišćenjem simboličkog računa u Matlab-u.
- Iz matrica A, B, C i D dobijenih pod c), korišćenjem Kejli-Hamiltonove teoreme izvedite relaciju ulaz-izlaz (RUI) za napon $u(t)$ u Matlab-u, kao i potrebne početne uslove, $u(0)$ i $\frac{du}{dt}(0)$.
- Rešite RUI za $u(t)$ u Matlab-u (potvrdite rezultat dobijen pod tačkom d).

