

KURS TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

RAČUNARSKA VEŽBA BROJ 5: LINEARNA VREMENSKI NEPROMENLJIVA (LVN) RLC KOLA U PRINUĐNOM SLOŽENOPERIODIČNOM REŽIMU

Novi Sad 2021/2022.

1. U kolu na slici vlada ustaljeni složenoperiodični režim pod dejstvom nezavisnog strujnog generatora čiji je signal $i_g(t) = I_1 \cos(\omega t) + I_3 \cos(3\omega t)$, $\omega = \frac{1}{RC}$. Poznati parametri kola R, C, I_1 i I_3 su pozitivni i konačni, a u kolu važi da je $L = R^2 C$.

- Preći u kompleksni domen i napisati redukovani tablo jednačina.
- Odrediti kompleksni efektivni predstavnik napona od $u(t)$, $\underline{U} = ?$
- Odrediti pomoću Matlab-a:
 - prinudni odziv za napon, $u_{\text{prinudno}}(t) = ?$
 - aktivnu, reaktivnu, prividnu i snagu deformacije generatora,
 $S_g = ?, P_g = ?, Q_g = ?, D_g = ?$

