

# Laboratorijska vežba 3

## Opis standardnih kombinacionih mreža korišćenjem VHDL jezika - 2

### Koder


Koder je standardna kombinaciona mreža koja vrši kodovanje date informacije u neku drugu, najčešće kompaktniju formu. U praksi se najčešće koriste dve vrste kodera:

- Binarni koderi
- Prioritetni koderi
- Konvertori koda

Koderi se najčešće koriste za redukciju broja bitova potrebnih za reprezentaciju odgovarajuće informacije. Imajući ovo u vidu koderi se koriste prilikom prenosa podataka u digitalnim sistemima. Kodovanje informacije omogućava nam da transmisioni link realizujemo sa manjim brojem fizičkih linija. Kodovanje takođe može biti korisno i prilikom smeštanja podataka jer je za kodovanu verziju potreban manji broj bita za njeno čuvanje.

### Binarni koder

Binarni koder koduje informaciju sa  $2^n$  ulaznih portova u  $n$ -bitni kod. Standardni interfejs binarnog kodera prikazan je na slici 1 i sastoji se iz  $2^n$  ulaznih portova, širine 1 bit, i  $n$  izlaznih portova, takođe širine 1 bit.

 

Slika 1. Interfejs generičkog binarnog kodera

U normalnom režimu rada binarnog kodera tačno jedan od ulaza trebalo bi da ima vrednost 1, a stanje na izlazima u tom slučaju predstavlja binarni broj koji identifikuje ulazni port čija je vrednost jednaka 1. Na primer, tablica istinitosnih dodela binarnog kodera 4-na-2 prikazana je dole.

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Primetimo da izlaz  $y_0$  ima vrednost 1 kada su ulazi  $x_1$  ili  $x_3$  na 1, a izlaz  $y_1$  ima vrednost 1 kada su ulazi  $x_2$  ili  $x_3$  na 1.

### VHDL modeli binarnog kodera

Da bi smo ilustrovali način modelovanja koristićemo binarni koder 4-na-2. Prilikom razvoja VHDL modela prvi korak je da se deklariraju odgovarajući entitet, korišćenjem VHDL *entity* deklaracije. U našem primeru binarni koder 4-na-2 ima sledeće portove:

- Četiri 1-bitna ulazna porta za podatke,  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$  i  $x_3$
- dva 1-bitna izlaza za podatke,  $y_0$  i  $y_1$

Odogovarajuća *entity* deklaracija binarnog kodera 4-na-2 ima sledeći izgled

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity koder4na2 is
    port (x0:    in std_logic; -- ulazni port podataka 0
          x1:    in std_logic; -- ulazni port podataka 1
          x2:    in std_logic; -- ulazni port podataka 2
          x3:    in std_logic; -- ulazni port podataka 3
          y0:    out std_logic; -- izlazni port podataka 0
          y1:    out std_logic); -- izlazni port podataka 1
end entity koder4na2;
```

Nakon što smo opisali interfejs binarnog kodera, potrebno je modelovati njegovu funkcionalnost. Za ovo je potrebno napisati odgovarajuće arhitekturno telo. Obzirom da se binarni koder može modelovati na razne načine, možemo napisati veliki broj različitih arhitekturnih tela.

**NAPOMENA:** U narednim arhitekturnim telima pretpostavka je da su svi ulazni i izlazni portovi tipa *std\_logic*.

### Bihevijani modeli

**Varijanta 1:** Model binarnog kodera baziran na korišćenju konkurentne naredbe uslovne dodele vrednosti signalu

```
architecture beh1 of koder4na2 is
begin
    y0 <= '1' when x3 = '1' and x2 = '0' and
           x1 = '0' and x0 = '0' else
           '1' when x3 = '0' and x2 = '0' and
           x1 = '1' and x0 = '0' else
           '0';

    y1 <= '1' when x3 = '1' and x2 = '0' and
           x1 = '0' and x0 = '0' else
           '1' when x3 = '0' and x2 = '1' and
           x1 = '0' and x0 = '0' else
           '0';
end architecture beh1;
```

```

        '0';
    end architecture beh1;

```

*Varijanta 2:* Model binarnog koderaz baziran na korišćenju *process* i *if* naredbe

```

architecture beh2 of koder4na2 is
begin
    koder: process (x0, x1, x2, x3) is
    begin
        if (x3 = '1' and x2 = '0' and
            x1 = '0' and x0 = '0') then
            y0 <= '1';

        elsif (x3 = '0' and x2 = '0' and
            x1 = '1' and x0 = '0') then
            y0 <= '1';

        else
            y0 <= '0';
        end if;

        if (x3 = '1' and x2 = '0' and
            x1 = '0' and x0 = '0') then
            y1 <= '1';

        elsif (x3 = '0' and x2 = '1' and
            x1 = '0' and x0 = '0') then
            y1 <= '1';

        else
            y1 <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture beh2;

```

Kombinovanjem entity deklaracije i odgovarajućeg arhitekturnog tela dobijamo kompletan model binarnog koderaz 4-na-2. Na primer, dole je prikazan model binarnog koderaz 4-na-2 koji se bazira na funkcionalnom modelu koji koristi konkurentnu naredbu uslovne dodele vrednosti signalu.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity koder4na2 is
    port (x0: in std_logic; -- ulazni port podataka 0
          x1: in std_logic; -- ulazni port podataka 1
          x2: in std_logic; -- ulazni port podataka 2
          x3: in std_logic; -- ulazni port podataka 3
          y0: out std_logic; -- izlazni port podataka 0
          y1: out std_logic); -- izlazni port podataka 1

```

```
end entity koder4na2;
```

```
architecture beh1 of koder4na2 is
```

```
begin
```

```
    y0 <= '1' when x3 = '1' and x2 = '0' and  
           x1 = '0' and x0 = '0' else  
           '1' when x3 = '0' and x2 = '0' and  
           x1 = '1' and x0 = '0' else  
           '0';
```

```
    y1 <= '1' when x3 = '1' and x2 = '0' and  
           x1 = '0' and x0 = '0' else  
           '1' when x3 = '0' and x2 = '1' and  
           x1 = '0' and x0 = '0' else  
           '0';
```

```
end architecture beh1;
```

### Verifikaciono okruženje

Primer jednog mogućeg testbenča koji se može iskoristiti za verifikaciju binarnog kodera 4-na-2 prikazan je u nastavku.

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity koder4na2_tb is
```

```
end entity koder4na2_tb;
```

```
architecture beh of koder4na2_tb is
```

```
-- Deklaracija komponente VHDL modula koji se verifikuje (DUV)
```

```
-- U ovom slučaju je to binarni koder 4-na-2
```

```
component koder4na2 is
```

```
    port (x0:      in std_logic; -- ulazni port podataka 0  
          x1:      in std_logic; -- ulazni port podataka 1  
          x2:      in std_logic; -- ulazni port podataka 2  
          x3:      in std_logic; -- ulazni port podataka 3  
          y0:      out std_logic; -- izlazni port podataka 0  
          y1:      out std_logic); -- izlazni port podataka 1
```

```
end component koder4na2;
```

```
-- Deklaracija unutrašnjih signala potrebnih za povezivanje stimulus
```

```
-- generatora sa ulazima DUV-a
```

```
signal x0_s, x1_s, x2_s, x3_s: std_logic;
```

```
signal y0_s, y1_s: std_logic;
```

```
begin
```

```
-- Komponenta koja se verifikuje
```

```
duv: koder4na2
```

```
    port map (
```

```
        x0 => x0_s,
```

```
        x1 => x1_s,
```

```

x2 => x2_s,
x3 => x3_s,
y0 => y0_s,
y1 => y1_s);

-- Stimulus generator koji generise potrebne vrednosti na
-- ulaznim portovima DUV-a na osnovu kojih ce biti moguće
-- proveriti da li DUV implementira potrebnu funkcionalnost
stim_gen: process
begin
    x0_s <= '0', '1' after 100 ns, '0' after 200 ns;

    x1_s <= '0', '1' after 200 ns, '0' after 300 ns;

    x2_s <= '0', '1' after 300 ns, '0' after 400 ns;


    x3_s <= '0', '1' after 400 ns, '0' after 500 ns;

    wait;
end process;
end architecture beh;

```


Prikazani testbenč instancionira komponentu binarnog kodera 4-na-2 i koristeći *stim\_gen* proces generiše povorku ulaznih signala koja može da se iskoristi za proveru ispravnog rada napisanog modela binarnog kodera.

Stim\_gen proces generiše vremenske oblike za ukupno četiri signala, *x0\_s*, *x1\_s*, *x2\_s* i *x3\_s*, koristeći četiri sekvencijalne naredbe dodele vrednosti signalu. Talasni oblici koji će biti generisani pomoću ove četiri naredbe dodele vrednosti signalu prikazani su na slici 2.

 

Slika 2. Generisani talasni oblici na četiri ulazna signala binarnog kodera 4-na-2

Nakon što se izvrši simulacija kombinovanog rada testbenča i modela binarnog kodera talasni oblik izlaznih signala podataka binarnog kodera *y0\_s* i *y1\_s*, trebalo bi da izgleda kao na slici 3.

 


Slika 3. Generisani talasni oblici na četiri ulazna signala binarnog kodera 4-na-2 zajedno sa talasnim oblicima izlaznih signala podataka  $y0\_s$  i  $y1\_s$  koji su dobijeni kao rezultat simulacije

**NAPOMENA:** Razvijeno verifikaciono okruženje je univerzalno i može se koristiti za funkcionalnu verifikaciju bilo kojeg od predloženih modela binarnog kodera 4-na-2.

### Zadaci za vežbu

Zadatak 1:

Napisati strukturni VHDL model binarnog kodera 4-na-2 baziran na šematskom prikazu sa slike 4. Napisati i sve potrebne modele standardnih logičkih kapija koje se koriste u modelu. Izvršiti funkcionalnu verifikaciju razvijenog modela.

 


Slika 4. Strukturni model binarnog kodera 4-na-2

Zadatak 2:

Napisati bihevijantni VHDL model binarnog kodera 8-na-3. Za razvijeni VHDL model napisati testbenč koji se može koristiti za funkcionalnu verifikaciju.

## Prioritetni koder

Kod prioritetnog koderu svaki od ulaza ima prioritet koji mu je pridružen. Izlazi prioritetnog koderu predstavljaju indikaciju aktivnog ulaza sa najvećim prioritetom. Kada je ulaz sa najvišim prioritetom aktivan, svi ulazi sa nižim prioritetima se ignorišu. Standardni interfejs prioritetnog koderu prikazan je na slici 5 i sastoji se iz  $2^n$  ulaznih portova, širine 1 bit,  $n$  izlaznih portova, takođe širine 1 bit i jednog dodatnog izlaznog porta,  $z$ , širine 1 bit.

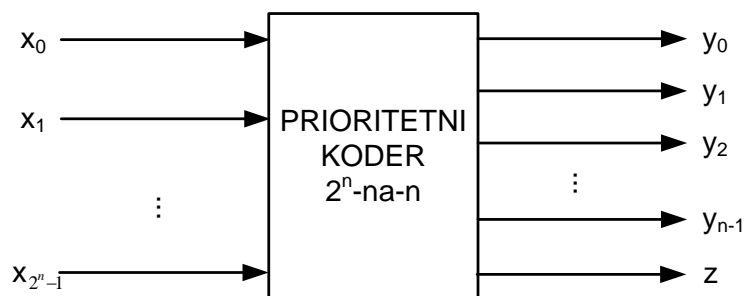

Slika 5. Interfejs generičkog prioritetnog koderu  $2^n$ -na- $n$

Kao ilustracija rada prioritetnog koderu tablica istinitosnih dodela prioritetnog koderu 4-na-2 prikazana je dole.

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_1$	$y_0$	$z$
0	0	0	0	x	x	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	1	x	x	1	0	1
1	x	x	x	1	1	1

U gornjoj tabeli pretpostavljeno je da je prioritet ulaznog porta  $x_0$  najniži, a prioritet ulaznog porta  $x_3$  najviši. Izlazni portovi  $y_0$  i  $y_1$  predstavljaju binarni broj koji identifikuje trenutno aktivni ulazni port sa najvišim prioritetom. Obzirom da postoji mogućnost da ni jedan od ulaznih portova nije aktivan, izlazni port  $z$  služi za signalizaciju ovog slučaja. U slučaju da su svi ulazni portovi neaktivni, izlazni port  $z$  ima vrednost 0. U ovom slučaju izlazi  $y_0$  i  $y_1$  nemaju smisao, tako da se njihove vrednosti ignorišu, odnosno mogu imati proizvoljne vrednosti. U slučaju da je barem jedan ulazni port aktivan, izlazni port  $z$  ima vrednost 1.

### VHDL modeli prioritetnog koderu

Da bi smo ilustrovali način modelovanja prioritetni koder 4-na-2 čija je tablica istinitosnih dodela prikazana ranije. Portovi prioritetnog koderu 4-na-2 su:

- četiri 1-bitna ulazna porta za podatke,  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$  i  $x_3$
- dva 1-bitna izlaza za podatke,  $y_0$  i  $y_1$
- jedan 1-bitni izlaz za indikaciju situacija kada ni jedan ulaz nije aktivan,  $z$

Odogovarajuća *entity* deklaracija prioritetnog koderu 4-na-2 ima sledeći izgled

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity prioritetni_koder4na2 is
    port (x0:      in std_logic;  -- ulazni port podataka 0
          x1:      in std_logic;  -- ulazni port podataka 1
          x2:      in std_logic;  -- ulazni port podataka 2
          x3:      in std_logic;  -- ulazni port podataka 3
          y0:      out std_logic; -- izlazni port podataka 0
          y1:      out std_logic; -- izlazni port podataka 1
          z:       out std_logic); -- indikator neaktivnosti
end entity prioritetni_koder4na2;

```

Nakon što smo opisali interfejs prioritetnog kodera, potrebno je modelovati njegovu funkcionalnost. Za ovo je potrebno napisati odgovarajuće arhitekturno telo.

### *Bihevijani modeli*

Model prioritetnog kodera baziran na korišćenju *process* i *if* naredbe

```

architecture beh1 of prioritetni_koder4na2 is
begin
    koder: process (x0, x1, x2, x3) is
    begin
        if (x3 = '1') then
            y1 <= '1';
            y0 <= '1';
        elsif (x2 = '1') then
            y1 <= '1';
            y0 <= '0';
        elsif (x1 = '1') then
            y1 <= '0';
            y0 <= '1';
        else
            y1 <= '0';
            y0 <= '0';
        end if;

        if (x3 = '0' and x2 = '0' and
            x1 = '0' and x0 = '0') then
            z <= '0';
        else
            z <= '1';
        end if;
    end process;
end architecture beh1;

```

Kombinovanjem entity deklaracije i odgovarajućeg arhitekturnog tela dobijamo kompletan model prioritetnog kodera 4-na-2. Na primer, dole je prikazan model



prioritetnog koder4-na-2 koji se bazira na funkcionalnom modelu koji koristi *process* naredbu.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity prioritetni_koder4na2 is
    port (x0:    in std_logic; -- ulazni port podataka 0
          x1:    in std_logic; -- ulazni port podataka 1
          x2:    in std_logic; -- ulazni port podataka 2
          x3:    in std_logic; -- ulazni port podataka 3
          y0:    out std_logic; -- izlazni port podataka 0
          y1:    out std_logic; -- izlazni port podataka 1
          z:     out std_logic); -- indikator neaktivnosti
end entity prioritetni_koder4na2;

architecture beh1 of prioritetni_koder4na2 is
begin
    koder: process (x0, x1, x2, x3) is
    begin
        if (x3 = '1') then
            y1 <= '1';
            y0 <= '1';
        elsif (x2 = '1') then
            y1 <= '1';
            y0 <= '0';
        elsif (x1 = '1') then
            y1 <= '0';
            y0 <= '1';
        else
            y1 <= '0';
            y0 <= '0';
        end if;

        if (x3 = '0' and x2 = '0' and
            x1 = '0' and x0 = '0') then
            z <= '0';
        else
            z <= '1';
        end if;
    end process;
end architecture beh1;
```

### Verifikaciono okruženje

Primer jednog mogućeg testbenča koji se može iskoristiti za verifikaciju prioritetnog koder4-na-2 prikazan je u nastavku.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity prioritetni_koder4na2_tb is  
end entity prioritetni_koder4na2_tb;
```

```
architecture beh of prioritetni_koder4na2_tb is
```

```
-- Deklaracija komponente VHDL modula koji se verifikuje (DUV)
```

```
-- U ovom slučaju je to prioritetni koder 4-na-2
```

```
component prioritetni_koder4na2 is
```

```
    port (x0:      in std_logic; -- ulazni port podataka 0  
          x1:      in std_logic; -- ulazni port podataka 1  
          x2:      in std_logic; -- ulazni port podataka 2  
          x3:      in std_logic; -- ulazni port podataka 3  
          y0:      out std_logic; -- izlazni port podataka 0  
          y1:      out std_logic; -- izlazni port podataka 1  
          z:       out std_logic); -- indikator aktivnosti
```

```
end component prioritetni_koder4na2;
```

```
-- Deklaracija unutrašnjih signala potrebnih za povezivanje stimulus
```

```
-- generatora sa ulazima DUV-a
```

```
signal x0_s, x1_s, x2_s, x3_s: std_logic;
```

```
signal y0_s, y1_s: std_logic;
```

```
signal z_s: std_logic;
```

```
begin
```

```
-- Komponenta koja se verifikuje
```

```
duv: prioritetni_koder4na2
```

```
    port map (
```

```
        x0 => x0_s,
```

```
        x1 => x1_s,
```

```
        x2 => x2_s,
```

```
        x3 => x3_s,
```

```
        y0 => y0_s,
```

```
        y1 => y1_s,
```

```
        z => z_s);
```

```
-- Stimulus generator koji generise potrebne vrednosti na
```

```
-- ulaznim portovima DUV-a na osnovu kojih ce biti moguće
```

```
-- proveriti da li DUV implementira potrebnu funkcionalnost
```

```
stim_gen: process
```

```
begin
```

```
    x0_s <= '0', '1' after 100 ns, '0' after 200 ns,  
        '1' after 300 ns, '0' after 400 ns,  
        '1' after 500 ns, '0' after 600 ns,  
        '1' after 700 ns, '0' after 800 ns,  
        '1' after 900 ns, '0' after 1000 ns,  
        '1' after 1100 ns, '0' after 1200 ns,  
        '1' after 1300 ns, '0' after 1400 ns,  
        '1' after 1500 ns, '0' after 1600 ns;
```

```
    x1_s <= '0', '1' after 200 ns, '0' after 400 ns,  
        '1' after 600 ns, '0' after 800 ns,  
        '1' after 1000 ns, '0' after 1200 ns,
```

```

        '1' after 1400 ns, '0' after 1600 ns;

x2_s <= '0', '1' after 400 ns, '0' after 800 ns,
        '1' after 1200 ns, '0' after 1600 ns;


x3_s <= '0', '1' after 800 ns, '0' after 1600 ns;

    wait;
end process;
end architecture beh;

```

Prikazani testbenč instancionira komponentu prioritnog kodera 4-na-2 i koristeći *stim\_gen* proces generiše povorku ulaznih signala koja može da se iskoristi za proveru ispravnog rada napisanog modela prioritnog kodera.

Stim\_gen proces generiše vremenske oblike za ukupno četiri signala, *x0\_s*, *x1\_s*, *x2\_s* i *x3\_s*, koristeći četiri sekvencijalne naredbe dodele vrednosti signalu. Talasni oblici koji će biti generisani pomoću ove četiri naredbe dodele vrednosti signalu prikazani su na slici 6.

 

Slika 6. Generisani talasni oblici na četiri ulazna signala prioritnog kodera 4-na-2


```

stim_gen: process
    subtype small_int is integer range 0 to 15;
    variable counter_v: small_int := 0;
begin
    for i in 1 to 17 loop
        x0_s <= conv_std_logic_vector(counter_v, 4)(0);
        x1_s <= conv_std_logic_vector(counter_v, 4)(1);
        x2_s <= conv_std_logic_vector(counter_v, 4)(2);
        x3_s <= conv_std_logic_vector(counter_v, 4)(3);
        counter_v := counter_v + 1;
        wait for 100 ns;
    end loop;
    wait;
end process;

```

**NAPOMENA:** Ukoliko se koristi gore prikazani *stim\_gen* proces, u testbenč modulu neophodno je uključiti i *std\_logic\_arith* paket iz *ieee* biblioteke.

 Nakon što se izvrši simulacija kombinovanog rada testbenča i modela prioritnog talasni oblik izlaznog signala podataka prioritnog *y0\_s*, *y1\_s* i *z\_s*, trebalo bi da izgleda kao na slici 7.



Slika 7. Generisani talasni oblici na četiri ulazna signala prioritetnog kodera 4-na-2 zajedno sa talasnim oblicima izlaznih signala podataka  $y0\_s$  i  $y1\_s$  i signala indikacije aktivnosti  $z$ , koji su dobijeni kao rezultat simulacije

**NAPOMENA:** Razvijeno verifikaciono okruženje je univerzalno i može se koristiti za funkcionalnu verifikaciju bilo kojeg od predloženih modela prioritetnog kodera 4-na-2.


### Zadaci za vežbu

Zadatak 1:

Napisati bihevijalni VHDL model prioritetnog kodera 8-na-3. Za razvijeni VHDL model napisati testbenč koji se može koristiti za funkcionalnu verifikaciju.

## Dekoder

Dekoder je kombinaciona mreža koja služi za dekodovanje odgovarajuće kodovane informacije. U opštem slučaju binarni dekodeer, prikazan na slici 8, ima  $n$  ulaznih i  $2^n$  izlaznih portova. Svi ulazni i izlazni portovi su širine 1 bit.

 

Slika 8. Interfejs generičkog binarnog dekodera

U normalnom režimu rada binarnog dekodera za svaku moguću kombinaciju ulaznih signala tačno jedan od izlaza ima vrednost 1. Na primer, tablica istinitosnih dodela binarnog dekodera 2-na-4 prikazana je dole.

$x_1$	$x_0$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1
x	x	0	0	0	0

## VHDL modeli binarnog kodera

U našem primeru binarni dekodeer 2-na-4 ima sledeće portove:

- dva 1-bitna ulaza za podatke,  $x_0$  i  $x_1$
- četiri 1-bitna izlazna porta za podatke,  $y_0$ ,  $y_1$ ,  $y_2$  i  $y_3$

Odogovarajuća *entity* deklaracija binarnog dekodera 2-na-4 ima sledeći izgled

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dekodeer2na4 is
    port (x0:    in std_logic; -- ulazni port podataka 0
          x1:    in std_logic; -- ulazni port podataka 1
          y0:    out std_logic; -- izlazni port podataka 0
          y1:    out std_logic; -- izlazni port podataka 1
          y2:    out std_logic; -- izlazni port podataka 2
          y3:    out std_logic); -- izlazni port podataka 3
end entity dekodeer2na4;
```

Nakon što smo opisali interfejs binarnog kodera, potrebno je modelovati njegovu funkcionalnost. Za ovo je potrebno napisati odgovarajuće arhitekturno telo. Obzirom

da se binarni koder može modelovati na razne načine, možemo napisati veliki broj različitih arhitekturnih tela.

**NAPOMENA:** U narednim arhitekturnim telima pretpostavka je da su svi ulazni i izlazni portovi tipa *std\_logic*.

### ***Bihevijani modeli***

**Varijanta 1:** Model binarnog dekodera baziran na korišćenju konkurentne naredbe uslovne dodele vrednosti signalu

```
architecture beh1 of dekodер2na4 is  
begin  
    y0 <= '1' when x1 = '0' and x0 = '0' else  
        '0';  
    y1 <= '1' when x1 = '0' and x0 = '1' else  
        '0';  
    y2 <= '1' when x1 = '1' and x0 = '0' else  
        '0';  
    y3 <= '1' when x1 = '1' and x0 = '1' else  
        '0';  
end architecture beh1;
```

**Varijanta 2:** Model binarnog dekodera baziran na korišćenju *process* i *if* naredbe

```
architecture beh2 of dekodер2na4 is  
begin  
    dekodер: process (x0, x1, x2, x3) is  
        begin  
            if (x1 = '0' and x0 = '0') then  
                y0 <= '1';  
            else  
                y0 <= '0';  
            end if;  
            if (x1 = '0' and x0 = '1') then  
                y1 <= '1';  
            else  
                y1 <= '0';  
            end if;  
            if (x1 = '1' and x0 = '0') then  
                y2 <= '1';  
            else  
                y2 <= '0';  
            end if;  
            if (x1 = '1' and x0 = '1') then  
                y3 <= '1';  
            else  
                y3 <= '0';  
            end if;  
        end  
end architecture beh2;
```

```

    end process;
end architecture beh2;

```

### Verifikaciono okruženje

Primer jednog mogućeg testbenča koji se može iskoristiti za verifikaciju binarnog dekodera 2-na-4 prikazan je u nastavku.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dekod2na4_tb is
end entity dekod2na4_tb;

architecture beh of dekod2na4_tb is
    -- Deklaracija komponente VHDL modula koji se verifikuje (DUV)
    -- U ovom slučaju je to binarni koder 4-na-2
    component dekod2na4is
        port (x0:    in std_logic; -- ulazni port podataka 0
              x1:    in std_logic; -- ulazni port podataka 1
              y0:    out std_logic; -- izlazni port podataka 0
              y1:    out std_logic; -- izlazni port podataka 1
              y2:    out std_logic; -- izlazni port podataka 2
              y3:    out std_logic); -- izlazni port podataka 3
    end component dekod2na4;

    -- Deklaracija unutrašnjih signala potrebnih za povezivanje stimulus
    -- generatora sa ulazima DUV-a
    signal x0_s, x1_s: std_logic;
    signal y0_s, y1_s, y2_s, y3_s: std_logic;

begin
    -- Komponenta koja se verifikuje
    duv: dekod2na4
        port map (
            x0 => x0_s,
            x1 => x1_s,
            y0 => y0_s,
            y1 => y1_s,
            y2 => y2_s,
            y3 => y3_s);

    -- Stimulus generator koji generise potrebne vrednosti na
    -- ulaznim portovima DUV-a na osnovu kojih ce biti moguće
    -- proveriti da li DUV implementira potrebnu funkcionalnost
    stim_gen: process
    begin
        x0_s <= '0', '1' after 100 ns, '0' after 200 ns,
                '1' after 300 ns;
    end process;
end architecture beh;

```

```


x1_s <= '0', '1' after 200 ns;

wait;
end process;
end architecture beh;

```


Prikazani testbenč instancionira komponentu binarnog dekodera 2-na-4 i koristeći *stim\_gen* proces generiše povorku ulaznih signala koja može da se iskoristi za proveru ispravnog rada napisanog modela binarnog dekodera.

Stim\_gen proces generiše vremenske oblike za ukupno dva signala,  $x0\_s$ ,  $x1\_s$ , koristeći dve sekvencijalne naredbe dodele vrednosti signalu. Talasni oblici koji će biti generisani pomoću ove dve naredbe dodele vrednosti signalu prikazani su na slici 9.

 

Slika 9. Generisani talasni oblici na četiri ulazna signala binarnog dekodera 2-na-4

 Nakon što se izvrši simulacija kombinovanog rada testbenča i modela binarnog kodaera talasni oblik izlaznih signala podataka binarnog dekodera  $y0\_s$ ,  $y1\_s$ ,  $y2\_s$  i  $y3\_s$ , trebalo bi da izgleda kao na slici 10.



Slika 10. Generisani talasni oblici na četiri ulazna signala binarnog dekodera 2-na-4 zajedno sa talasnim oblicima izlaznih signala podataka  $y0\_s$ ,  $y1\_s$ ,  $y2\_s$  i  $y3\_s$  koji su dobijeni kao rezultat simulacije



**NAPOMENA:** Razvijeno verifikaciono okruženje je univerzalno i može se koristiti za funkcionalnu verifikaciju bilo kojeg od predloženih modela binarnog dekodera 2-na-4.

### **Zadaci za vežbu**

#### Zadatak 1:


Preraditi prikazani model binarnog dekodera 2-na-4 tako da uključuje dodatni port dozvole rada, *en*. Kada je *en* port postavljen na 0, dekodер treba da je u neaktivnom stanju u kome se na njegovim izlazima stalno drži vrednost "0000", bez obzira na promene i vrednosti ulaznih portova. Kada je *en* port postavljen na 1, dekodер je aktivan i treba da vrši svoju funkciju. Napisati testbenč koji se može koristiti za funkcionalnu verifikaciju razvijenog VHDL modela binarnog dekodera sa dozvolom rada.

#### Zadatak 2:

Napisati bihevijanlni VHDL model binarnog dekodera 3-na-8. Za razvijeni VHDL model napisati testbenč koji se može koristiti za funkcionalnu verifikaciju.

## Konvertori koda

Svrha konvertora koda je da izvrše konverziju iz jednog tipa kodovanja u neki drugi. Postoji veliki broj različitih konvertora koda, od kojih je najpoznatiji konvertor BCD (*binary coded decimal*, binarno kodirana decimalna cifra) koda u 7-segmentni kod koji je pogodan za kontrolisanje 7-segmentnog displeja. Interfejs ovog konvertora koda prikazan je na slici 11.

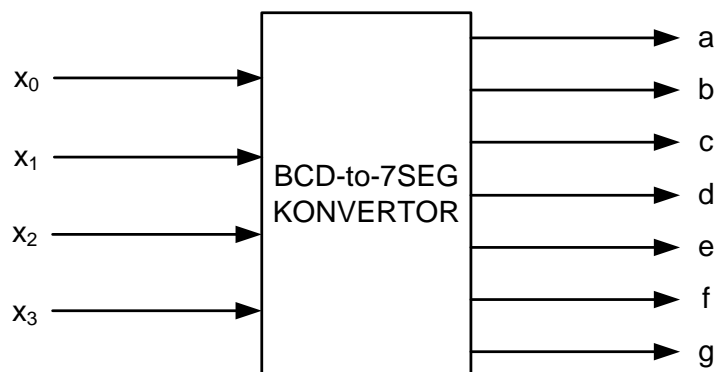

Slika 11. Interfejs BCD-to-7SEG konvertora koda

Tablica istinitosnih dodela BCD-to-7seg konvertora koda prikazana je u nastavku.

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

### VHDL model BCD-to-7SEG konvertora

Portovi BCD-to-7SEG konvertora su:

- četiri 1-bitna ulazna porta za podatke,  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$  i  $x_3$
- 7 1-bitna izlaza za podatke,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ ,  $e$ ,  $f$ ,  $g$

Odogovarajuća *entity* deklaracija BCD-to-7SEG konvertora ima sledeći izgled

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity bcd_to_7seg is
  port (x0:    in std_logic; -- ulazni port podataka 0
        x1:    in std_logic; -- ulazni port podataka 1
        x2:    in std_logic; -- ulazni port podataka 2
        x3:    in std_logic; -- ulazni port podataka 3
        a:     out std_logic; -- a segment
```

```

b:      out std_logic; -- b segment
c:      out std_logic; -- c segment
d:      out std_logic; -- d segment
e:      out std_logic; -- e segment
f:      out std_logic; -- f segment
g:      out std_logic; -- g segment
end entity bcd_to_7seg;

```

Nakon što smo opisali interfejs prioritetnog kodera, potrebno je modelovati njegovu funkcionalnost. Za ovo je potrebno napisati odgovarajuće arhitekturno telo.

### ***Bihevijani model***

Model BCD-to-7SEG konvertora baziran na korišćenju *process* i *if* naredbe

```

architecture beh of bcd_to_7seg is
begin
    konvertor: process (x0, x1, x2, x3) is
        variable input_vector_v: std_logic_vector(3 downto 0);
    begin
        input_vector_v := x3&x2&x1&x0;
        case input_vector_v is
            when "0000" =>
                a <= '1';
                b <= '1';
                c <= '1';
                d <= '1';
                e <= '1';
                f <= '1';
                g <= '0';
            when "0001" =>
                a <= '0';
                b <= '1';
                c <= '1';
                d <= '0';
                e <= '0';
                f <= '0';
                g <= '0';
            when "0010" =>
                a <= '1';
                b <= '1';
                c <= '0';
                d <= '1';
                e <= '1';
                f <= '0';
                g <= '1';
            when "0011" =>
                a <= '1';
                b <= '1';
                c <= '1';
                d <= '1';

```

```

    e <= '0';
    f <= '0';
    g <= '1';
when "0100" =>
    a <= '0';
    b <= '1';
    c <= '1';
    d <= '0';
    e <= '0';
    f <= '1';
    g <= '1';
when "0101" =>
    a <= '1';
    b <= '0';
    c <= '1';
    d <= '1';
    e <= '0';
    f <= '1';
    g <= '1';
when "0110" =>
    a <= '1';
    b <= '0';
    c <= '1';
    d <= '1';
    e <= '1';
    f <= '1';
    g <= '1';
when "0111" =>
    a <= '1';
    b <= '1';
    c <= '1';
    d <= '0';
    e <= '0';
    f <= '0';
    g <= '0';
when "1000" =>
    a <= '1';
    b <= '1';
    c <= '1';
    d <= '1';
    e <= '1';
    f <= '1';
    g <= '1';
when others =>
    a <= '1';
    b <= '1';
    c <= '1';
    d <= '1';
    e <= '0';
    f <= '1';
    g <= '1';
end case;
end process;

```

```
end architecture beh;
```

### Verifikaciono okruženje

Primer jednog mogućeg testbenča koji se može iskoristiti za verifikaciju BCD-to-7SEG konvertora prikazan je u nastavku.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity bcd_to_7seg_tb is
end entity bcd_to_7seg_tb;

architecture beh of bcd_to_7seg_tb is
-- Deklaracija komponente VHDL modula koji se verifikuje (DUV)
-- U ovom slučaju je to prioritetni koder 4-na-2
component bcd_to_7seg is
port (x0:    in std_logic; -- ulazni port podataka 0
      x1:    in std_logic; -- ulazni port podataka 1
      x2:    in std_logic; -- ulazni port podataka 2
      x3:    in std_logic; -- ulazni port podataka 3
      a:     out std_logic; -- a segment
      b:     out std_logic; -- b segment
      c:     out std_logic; -- c segment
      d:     out std_logic; -- d segment
      e:     out std_logic; -- e segment
      f:     out std_logic; -- f segment
      g:     out std_logic); -- g segment
end component bcd_to_7seg;

-- Deklaracija unutrašnjih signala potrebnih za povezivanje stimulus
-- generatora sa ulazima DUV-a
signal x0_s, x1_s, x2_s, x3_s: std_logic;
signal a_s, b_s, c_s, d_s, e_s, f_s, g_s: std_logic;

begin
-- Komponenta koja se verifikuje
duv: bcd_to_7seg
port map (
  x0 => x0_s,
  x1 => x1_s,
  x2 => x2_s,
  x3 => x3_s,
  a => a_s,
  b => b_s,
  c => c_s,
  d => d_s,
  e => e_s,
  f => f_s,
  g => g_s);
```

```

-- Stimulus generator koji generise potrebne vrednosti na
-- ulaznim portovima DUV-a na osnovu kojih ce biti moguće
-- proveriti da li DUV implementira potrebnu funkcionalnost
stim_gen: process
  subtype small_int is integer range 0 to 15;
  variable counter_v: small_int := 0;
begin
  for i in 1 to 10 loop
    x0_s <= conv_std_logic_vector(counter_v, 4)(0);
    x1_s <= conv_std_logic_vector(counter_v, 4)(1);
    x2_s <= conv_std_logic_vector(counter_v, 4)(2);
    x3_s <= conv_std_logic_vector(counter_v, 4)(3);
    counter_v := counter_v + 1;
    wait for 100 ns;
  end loop;
  wait;
end process;
end architecture beh;

```

Prikazani testbenč instancionira komponentu BCD-to-7SEG konvertora i koristeći *stim\_gen* proces generiše povorku ulaznih signala koja može da se iskoristi za proveru ispravnog rada napisanog modela konvertora.

### Zadaci za vežbu

Zadatak 1:

Prikazani VHDL model BCD-to-7SEG konvertora je previše složen. Ovo je prvenstveno zbog toga što se ulazni i izlazni podaci vode preko skalarnih portova. Model bi se mogao znatno pojednostaviti ukoliko bi se svi skalarni ulazni portovi objedinili u jedan vektorski port, *x*, koji bi bio tipa *std\_logic\_vector(3 downto 0)*. Slično, svi skalarni izlazni portovi mogli bi se objediniti u jedan vektorski, *disp*, koji bi bio tipa *std\_logic\_vector(6 downto 0)*. Napisati novi VHDL model BCD-to-7SEG konvertora koji bi bio baziran na korišćenju vektorskih portova ali koji bi i dalje koristio *process* naredbu. Napisati takođe i novi testbenč koji bi se mogao koristiti za verifikaciju.

Zadatak 2:

Pod pretpostavkama iz zadatka 1, napisati VHDL model BCD-to-7SEG konvertora sa vektorskim portovima, ali sada korišćenjem konkurentne selektovane naredbe dodele vrednosti signalu. Koristeći testbenč razvijen u zadatku 1, izvršiti verifikaciju napisanog modela.

Zadatak 3:

Napisati VHDL model konvertora 3-bitnog binarnog koda u Grejev kod. Tablica istinitosnih dodela konvertora čiji je model neophodno razviti prikazana je u nastavku.

b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>	g <sub>2</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0


Za napisani VHDL model napisati i odgovarajući testbenč koji se može iskoristiti za funkcionalnu verifikaciju razvijenog modela.

## Komparator

Komparator je kombinaciona mreža koja upoređuje relativne veličine dva binarna broja. Komparator obično ima dva ulazna porta,  $A$  i  $B$ , svaki širine  $n$  bita, i jedan ili više izlaznih portova od kojih je svaki širine 1 bit. Broj izlaznih portova zavisi od vrste komparatora.

### Komparator jednakosti

U slučaju komparatora jednakosti (*identity comparator*), prikazanog na slici 12, postoji samo jedan izlazni port, obično označen sa  $eq$ , koji daje informaciju o tome da li su binarni brojevi koji su trenutno prisutni na ulaznim portovima jednaki ili nisu. U slučaju da su brojevi jednaki  $eq$  port ima vrednost 1, u protivnom ima vrednost 0.

 

Slika 12. N-bitni komparator jednakosti

### VHDL modeli komparatora jednakosti

Da bi smo ilustrovali VHDL modele komparatora jednakosti koristićemo 8-bitni komparator jednakosti koji ima sledeće portove:

- dva 8-bitna ulazna porta za podatke,  $a$  i  $b$
- jedan 1-bitni izlazni port za indikaciju jednakosti,  $eq$

Odogovarajuća *entity* deklaracija 8-bitnog komparatora jednakosti ima sledeći izgled

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity komp_jednakosti is
    port (a: in std_logic_vector(7 downto 0); -- ulazni port podataka 0
          b: in std_logic_vector(7 downto 0); -- ulazni port podataka 1
          eq: out std_logic); -- izlazni port jednakosti
end entity komp_jednakosti;
```

### Bihevijani modeli

Model komparatora jednakosti baziran na korišćenju *process* i *if* naredbe

```
architecture beh1 of komp_jednakosti is
begin
    komparator: process (a, b) is
    begin
        if (a = b) then
            eq <= '1';
        end if;
    end process;
end architecture beh1;
```



```

        else
            eq <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture beh1;

```

## Verifikaciono okruženje

Primer jednog mogućeg testbenča koji se može iskoristiti za verifikaciju 8-bitnog komparatora jednakosti prikazan je u nastavku.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity komp_jednakosti_tb is
end entity komp_jednakosti_tb;

architecture beh of komp_jednakosti_tb is
    -- Deklaracija komponente VHDL modula koji se verifikuje (DUV)
    -- U ovom slučaju je to komparator jednakosti
    component komp_jednakosti is
        port (a: in std_logic_vector(7 downto 0);-- ulazni port podataka 0
              b: in std_logic_vector(7 downto 0);-- ulazni port podataka 1
              eq: out std_logic);           -- izlazni port jednakosti
    end component komp_jednakosti;

    -- Deklaracija unutrašnjih signala potrebnih za povezivanje stimulus
    -- generatora sa ulazima DUV-a
    signal a_s, b_s: std_logic_vector(7 downto 0);
    signal eq_s: std_logic;

begin
    -- Komponenta koja se verifikuje
    duv: komp_jednakosti
        port map (
            a => a_s,
            b => b_s,
            eq => eq_s);

    -- Stimulus generator koji generise potrebne vrednosti na
    -- ulaznim portovima DUV-a na osnovu kojih ce biti moguće
    -- proveriti da li DUV implementira potrebnu funkcionalnost
    stim_gen: process
    begin
        a_s <= X"00", X"FF" after 100 ns, X"33" after 200 ns,
            X"79" after 300 ns;

        b_s <= X"45", X"F0" after 100 ns, X"33" after 200 ns,
            X"79" after 300 ns;

        wait;
    end process;
end architecture beh;

```


```

end process;
end architecture beh;

```


Prikazani testbenč instancionira komponentu 8-bitnog komparatora jednakosti i koristeći *stim\_gen* proces generiše povorku ulaznih signala koja može da se iskoristi za proveru ispravnog rada napisanog modela komparatora jednakosti.

Stim\_gen proces generiše vremenske oblike za ukupno dva signala, *a\_s*, *b\_s*, koristeći dve sekvencijalne naredbe dodele vrednosti signalu. Talasni oblici koji će biti generisani pomoću ove dve naredbe dodele vrednosti signalu prikazani su na slici 13.

 

Slika 13. Generisani talasni oblici na dva ulazna signala 8-bitnog komparatora jednakosti

Nakon što se izvrši simulacija kombinovanog rada testbenča i modela komparatora jednakosti talasni oblik izlaznog signala jednakosti *eq\_s* trebalo bi da izgleda kao na slici 14.

 


Slika 14. Generisani talasni oblici na dva ulazna signala 8-bitnog komparatora jednakosti zajedno sa talasnim oblikom izlaznog signala jednakosti *eq\_s* koji je dobijen kao rezultat simulacije

### Komparator veličine

U slučaju komparatora veličine (*magnitude comparator*), prikazanog na slici 15, postoji veći broj izlaznih portova, koji pružaju informaciju o odnosu binarnih brojeva koji su trenutno prisutni na ulaznim portovima. Izlazni portovi koji obično postoje su:

- port *lt*, koji označava da je broj a manji od broja b
- port *gt*, koji označava da je broj a veći od broja b
- port *lte*, koji označava da je broj a manji ili jednak sa brojem b
- port *gte*, koji označava da je broj a veći ili jednak sa brojem b

Na slici 15 prikazan je primer komparatora veličine koji ima samo dva od gore navedena četiri porta, *lt* i *gt*.

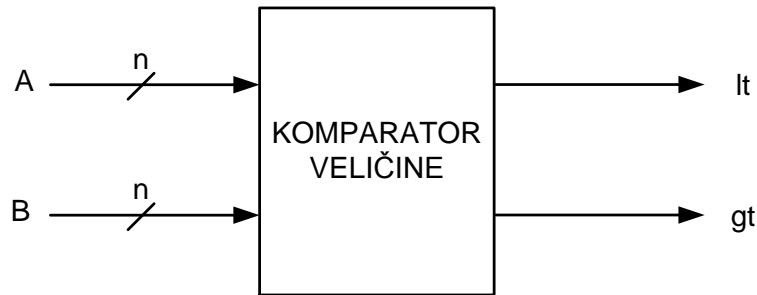

Slika 15. N-bitni komparator veličine sa *lt* i *gt* portovima

### VHDL modeli komparatora jednakosti

Da bi smo ilustovali VHDL modele komparatora jednakosti koristićemo 8-bitni komparator veličine koji ima sledeće portove:

- dva 8-bitna ulazna porta za podatke, *a* i *b*
- 1-bitni izlazni port za indicaciju da je broj *a* manji od broja *b*, *lt*
- 1-bitni izlazni port za indicaciju da je broj *a* veći od broja *b*, *gt*

Odogovarajuća *entity* deklaracija 8-bitnog komparatora veličine ima sledeći izgled

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity komp_velicine is
  port (a: in std_logic_vector(7 downto 0); -- ulazni port podataka 0
        b: in std_logic_vector(7 downto 0); -- ulazni port podataka 1
        lt: out std_logic);                -- izlazni port, broj a manji od b
        gt: out std_logic);                -- izlazni port, broj a veci od b
end entity komp_velicine;

```

### Bihevijani modeli

Model komparatora jednakosti baziran na korišćenju *process* i *if* naredbe

```

architecture beh1 of komp_velicine is
begin
  komparator: process (a, b) is
begin
    if (a < b) then
      lt <= '1';
      gt <= '0';
    elsif (a > b) then
      lt <= '0';
      gt <= '1';
    else
      lt <= '0';
      gt <= '0';
    end if;
  end process;
end architecture beh1;

```

## Verifikaciono okruženje

Primer jednog mogućeg testbenča koji se može iskoristiti za verifikaciju 8-bitnog komparatora veličine prikazan je u nastavku.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity komp_velicine_tb is
end entity komp_velicine_tb;

architecture beh of komp_velicine_tb is
-- Deklaracija komponente VHDL modula koji se verifikuje (DUV)
-- U ovom slučaju je to komparator jednakosti
component komp_velicine is
port (a: in std_logic_vector(7 downto 0);-- ulazni port podataka 0
      b: in std_logic_vector(7 downto 0);-- ulazni port podataka 1
      lt: out std_logic;           -- izlazni port, broj a manji od b
      gt: out std_logic);        -- izlazni port, broj a veci od b
end component komp_velicine;

-- Deklaracija unutrašnjih signala potrebnih za povezivanje stimulus
-- generatora sa ulazima DUV-a
signal a_s, b_s: std_logic_vector(7 downto 0);
signal lt_s, gt_s: std_logic;

begin
-- Komponenta koja se verifikuje
duv: komp_velicine
port map (
a => a_s,
b => b_s,
lt => lt_s,
gt => gt_s);


-- Stimulus generator koji generise potrebne vrednosti na
-- ulaznim portovima DUV-a na osnovu kojih ce biti moguće
-- proveriti da li DUV implementira potrebnu funkcionalnost
stim_gen: process
begin
a_s <= X"00", X"FF" after 100 ns, X"33" after 200 ns,
      X"79" after 300 ns;

b_s <= X"45", X"F0" after 100 ns, X"33" after 200 ns,
      X"79" after 300 ns;

wait;
end process;
end architecture beh;
```


Prikazani testbenč instancionira komponentu 8-bitnog komparatora veličine i koristeći *stim\_gen* proces generiše povorku ulaznih signala koja može da se iskoristi za proveru ispravnog rada napisanog modela komparatora veličine.

Stim\_gen proces generiše vremenske oblike za ukupno dva signala, *a\_s*, *b\_s*, koristeći dve sekvencijalne naredbe dodele vrednosti signalu. Talasni oblici koji će biti generisani pomoću ove dve naredbe dodele vrednosti signalu prikazani su na slici 16.

 

Slika 16. Generisani talasni oblici na dva ulazna signala 8-bitnog komparatora veličine

Nakon što se izvrši simulacija kombinovanog rada testbenča i modela komparatora veličine talasni oblik izlaznih signala *lt\_s* i *gt\_s* trebalo bi da izgleda kao na slici 17.

 

Slika 17. Generisani talasni oblici na dva ulazna signala 8-bitnog komparatora veličine zajedno sa talasnim oblicima izlaznih signala *lt\_s* i *gt\_s* koji su dobijeni kao rezultat simulacije

## Zadaci za vežbu

### Zadatak 1:

Napisati VHDL model koji realizuje 4-bitni komparator veličine koji ima tri izlazna porta, *eq*, *lt* i *gt*, koji daju informaciju o tome da li su ulazni 4-bitni brojevi jednaki, da li je broj *a* manji od broja *b* i da li je broj *a* veći od broja *b*. Napisati odgovarajući testbenč pomoću kojega je moguće izvršiti funkcionalnu verifikaciju razvijenog modela.

### Zadatak 2:

Napisati VHDL model koji realizuje 8-bitni komparator veličine koji ima tri izlazna porta, *neq*, *lte* i *gte*, koji daju informaciju o tome da li su ulazni 8-bitni brojevi

različiti, da li je broj  $a$  manji ili jednak od broja  $b$  i da li je broj  $a$  veći ili jednak od broja  $b$ . Napisati odgovarajući testbenč pomoću kojega je moguće izvršiti funkcionalnu verifikaciju razvijenog modela.

Zadatak 3:

Napisati VHDL model koji realizuje komparator veličine koji ima jedan ulazni port  $a$ , i jedan izlazni port,  $in\_range$ . Ukoliko je ulazni broj u opsegu  $3 \leq a < 7$ , izlazni port  $in\_range$  treba da ima vrednost 1, u protivnom treba da ima vrednost 0. Napisati odgovarajući testbenč pomoću kojega je moguće izvršiti funkcionalnu verifikaciju razvijenog modela.